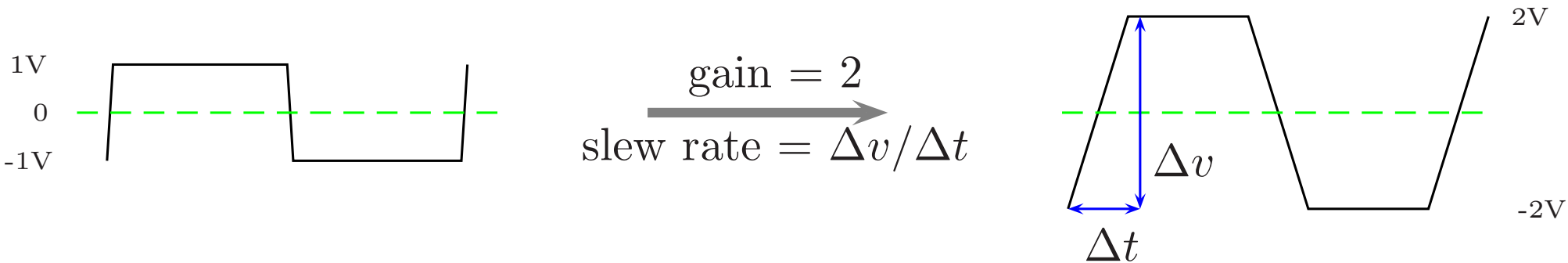
1V
0
-1V
gain = 2
slew rate = $\Delta v/\Delta t$
2V
-2V
Δv
Δt